

Table des matières

Introduction	1
Chapitre 1 – Les SQUIDs et leur mise en œuvre	3
1.1 – Rappel des bases théoriques sur la jonction Josephson	3
1.1.1 – Effet Josephson	4
Jonction Josephson.....	4
Équations de Josephson	5
Énergie d'une jonction Josephson.....	5
Jonction 0 et jonction π	5
1.1.2 – Modèle RCSJ de la jonction Josephson	6
Présentation du modèle	6
Paramètre de Stewart-McCumber.....	7
1.2 – Les types de SQUIDS.....	8
1.3 – Fonctionnement du DC-SQUID	9
1.3.1 – Régime à tension $V = 0$	9
Relations générales	9
Champ magnétique appliqué et flux à travers le circuit.....	10
Intensité maximale (à température nulle)	11
1.3.2 – Régime à tension $V \neq 0$	12
Caractéristique courant-tension à température nulle.....	13
Caractéristique courant-tension : effet de la température	14
Oscillation de $\langle V \rangle$ avec ϕ^{app} sous courant de polarisation imposé	14
1.4 – DC-SQUID opérationnel	15
1.4.1 – Paramètres optimaux du DC-SQUID	15
Intensité de courant critique.....	15
Résistance des jonctions : coefficient de Stewart-McCumber	15
Coefficient d'induction : facteur d'écrantage	15
Capacité des jonctions et bruit de Nyquist.....	16
Bruit en $1/f$	18

1.4.2 – Jonctions Josephson adaptées au SQUID	19
Jonction Josephson LTS Nb/AlO _x /Nb	19
Jonctions Josephson HTS à joint de grains	21
Jonction Josephson HTS à coin	22
1.4.3 – Le circuit DC-SQUID à flux focalisé	24
Effet de focalisation de flux	24
Géométrie du DC-SQUID à flux focalisé (DC-SQUID-FF)	25
Inductance DC-SQUID à flux focalisé	26
Bruit en 1/f	28
Résolution du circuit SQUID à flux focalisé	28
1.5 – Lecture du DC-SQUID par contre-réaction de flux	29
1.5.1 – Principe de la mesure	29
1.5.2 – Détection de l'écart au point de fonctionnement	30
1.6 – Micro et nano-SQUIDs	33
1.6.1 – Micro-SQUID à jonction SNS	33
1.6.2 – Micro-SQUID à constriction	34
1.6.3 – Micro-SQUID à nano-jonction	36
1.6.4 – Micro-SQUID sur pointe	38
<i>Complément C1A – Le rf-SQUID</i>	40
C1A.1 – Le rf-SQUID ; relations fondamentales	40
C1A.2 – Lecture du rf-SQUID	41
C1A.2.1 – Le circuit résonant isolé	42
C1A.2.2 – Couplage entre le circuit résonant et le rf-SQUID	43
C1A.3 – Mesure en mode non-hystérotique $\beta_L^{\text{rf}} < 1$	44
C1A.4 – Mesure en mode hystérotique $\beta_L^{\text{rf}} > 1$	45
C1A.4.1 – Présentation	45
C1A.4.2 – Cas $\phi^{\text{app}} = \phi_0$	46
C1A.4.3 – Cas $\phi^{\text{app}} = 3\phi_0/2$	49
C1A.4.4 – Cas général : valeur de la tension sur le premier palier	50
C1A.5 – Mesure d'une variation de flux $\delta\phi^{\text{app}}$	51
C1A.6 – Bruit intrinsèque d'un rf-SQUID	53
<i>Complément C1B – Structure des cuprates supraconducteurs à haute température critique HTS</i>	54
C1B.1 – Caractères généraux	54
C1B.2 – Blocs supraconducteurs	55
C1B.2.1 – Le plan CuO ₂	55

C1B.2.2 – Les blocs supraconducteurs	55
C1B.3 – Les blocs dopants ; familles de supraconducteurs	56
C1B.3.1 – Famille BSCCO	57
C1B.3.2 – Famille REBaCuO	58
C1B.4 – Mobilité électronique à l'état supraconducteur	58
Chapitre 2 – Magnétométrie à SQUID	59
2.1 – Les magnétomètres	60
2.1.1 – Magnétomètres à flux direct	60
Le SQUID comme magnétomètre	60
Magnétomètre multi-boucle	60
2.1.2 – Magnétomètres à transfert de flux	61
Principe	61
Magnétomètres LTS	64
Magnétomètres HTS	65
2.1.3 – Vue d'ensemble du dispositif de mesure	67
2.2 – Gradiomètres	68
2.2.1 – Principes de mesure de gradients	68
2.2.2 – Quelques exemples de gradiomètres HTS	70
Gradiomètre HTS planaire à boucles de champ intégrées	70
Gradiomètre HTS planaire à « bobines de champ »	70
Gradiomètre HTS axial à ruban	71
2.2.3 – Gradiomètres tensoriels	72
Configuration à 8 DC-SQUIDs	72
Configuration à 5 gradiomètres	73
Configuration à 3 gradiomètres en rotation	74
2.3 – Magnétomètres de laboratoire	74
2.4 – Applications en géophysique	76
2.4.1 – Magnétométrie des roches	76
2.4.2 – Paléomagnétisme	76
2.4.3 – Détection de minéraux	77
Technique MAD	78
Technique TEM	78
2.4.4 – Application sismique : détection des séismes de faible amplitude	79
Principe	79
[SQUID] ² au Laboratoire Souterrain Bas Bruit (LSBB)	80

2.4.5 – Applications médicales	81
La magnétoencéphalographie	81
La magnétocardiographie.....	84
Les magnétopneumographie et magnétogastrographie.....	84
2.5 – Applications des micro et nano-SQUIDs.....	84
2.5.1 – Comportement magnétique de nano-objets	84
2.5.2 – Microscopie SQUID à balayage	86
2.6 – Expérience « <i>Gravity Probe B</i> »	87
2.6.1 – Objectif de l'expérience.....	87
2.6.2 – Nature des gyroscopes	88
2.6.3 – Principe de la mesure.....	89
2.6.4 – Résultat	89
Chapitre 3 – Bolomètres supraconducteurs.....	91
3.1 – Généralités sur les bolomètres	91
3.1.1 – Principe de fonctionnement	91
3.1.2 – Classes de bolomètres.....	92
3.1.3 – Les contraintes	93
3.1.4 – Des détecteurs à très basse température.....	93
3.2 – Principe du bolomètre supraconducteur TES.....	93
3.2.1 – Le «thermomètre» supraconducteur	93
3.2.2 – Principe de la mesure	94
3.2.3 – Paramètres fondamentaux d'un bolomètre TES	95
3.3 – Comportement thermique du bolomètre TES	95
3.3.1 – Bilan thermique.....	95
3.3.2 – État d'équilibre initial (point zéro)	96
3.3.3 – Mode de fonctionnement à tension fixe	97
3.3.4 – Dynamique de retour au point zéro.....	97
Temps de relaxation par conduction	97
Temps de relaxation effectif.....	98
Corrélation entre les variations de température et d'intensité I_{TES}	98
Ordres de grandeur des temps de relaxation	99
3.4 – Dispositif expérimental de mesure.....	99
3.4.1 – Alimentation du TES par une tension constante	99
3.4.2 – Mesure du courant	100

3.5 – Mesure des flux et énergies	100
3.5.1 – Réponse à un flux de particules : mesure de la puissance du rayonnement... <td>100</td>	100
3.5.2 – Réponse à la réception de particules individuelles : mesure de l'énergie..... <td>101</td>	101
3.6 – Résolution des bolomètres TES	102
3.6.1 – Sources de bruit	102
Modélisation d'un bruit.....	102
Bruit de phonons : fluctuation de $\mathcal{P}_{\text{bain}}(T)$	103
Bruit de résistance (Johnson-Nyquist) : fluctuations de $\mathcal{P}_{\text{Joule}}(T)$	103
Bruit de photons	103
3.6.2 – Résolution des bolomètres de puissance.....	104
3.6.3 – Résolution des bolomètres d'énergie	104
3.7 – Mise en œuvre des bolomètres TES.....	105
3.7.1 – Support.....	105
3.7.2 – Films TES	105
3.7.3 – Absorbeurs	106
Rayonnement visible et proche.....	106
Rayons X.....	107
Rayons γ	108
Infrarouge lointain – ondes millimétriques.....	109
3.8 – Quelques exemples d'utilisation de bolomètres TES	111
3.8.1 – Bolomètres d'énergie	111
Caractérisation d'éléments radioactifs	112
Télescope à rayons X (mission Athena).....	112
3.8.2 – Les bolomètres de puissance.....	112
Bolomètre SCUBA-II	113
3.9 – Bolomètre à électrons chauds	116
3.9.1 – Principe	116
3.9.2 – Modèles du point chaud.....	118
3.9.3 – Effet d'inhomogénéité de température.....	119
<i>Complément C3A – Accessibilité aux ondes millimétriques d'origine astronomique</i>	121
<i>Complément C3B – Multidétecteurs bolométriques</i>	123
C3B.1 – Multidétecteur bolométrique à division temporelle (TDM)	124
C3B.2 – Multidétecteur bolométrique à division fréquentielle (FDM)	127

Chapitre 4 – DéTECTEURS QUANTIQUES	131
4.1 – Condensat supraconducteur et quasiparticules	131
4.1.1 – Paires de Cooper	131
États quantiques individuels	131
États de paires	131
La paire de Cooper	132
Paires de Cooper actives	132
4.1.2 – Quasiparticules.....	133
Quasiparticules d’origine thermique.....	133
Temps de vie des quasiparticules.....	134
Quasiparticules générées par un rayonnement.....	135
4.2 – Impédance cinétique	137
4.2.1 – Quasiparticules et modèle à deux fluides.....	137
4.2.2 – Impédance d’un ruban supraconducteur	137
Réponse des électrons normaux.....	138
Réponse des électrons supraconducteurs	139
4.2.3 – Impédance cinétique du supraconducteur	139
Expressions de l’inductance et de la résistance cinétiques	139
Relation à l’impédance de surface	140
Énergie cinétique des électrons et inductance cinétique	140
4.3 – Incidence de la longueur de cohérence	141
4.3.1 – Longueur de cohérence.....	141
4.3.2 – Film mince ; inductance cinétique à 0 K et sans rayonnement	141
Densité d’électrons supraconducteurs à 0 K et sans rayonnement	141
Impédance cinétique à 0 K.....	142
4.3.3 – Impédance cinétique de quelques matériaux	142
4.4 – Mise en œuvre des KIDs.....	143
4.4.1 – Principe de mesure par KIDs	143
4.4.2 – KIDs d’énergie et de puissance.....	144
Terminologie	144
KIDs d’énergie	144
KIDs de puissance.....	145
4.4.3 – Choix des paramètres.....	145
Température	145
Géométrie du micro-ruban KID	146

4.5 – Dispositifs KIDs.....	146
4.5.1 – «LEKID»	146
La cellule LEKID.....	146
Effet de l'éclairement.....	148
Mode opératoire de mesure.....	148
Exemple de structure de LEKID.....	149
4.5.2 – DéTECTEURS CPW-KIDs.....	150
4.6 – MultidéTECTEUR et multiplexage KID	152
4.6.1 – Principe de fonctionnement	152
4.6.2 – Dispositif expérimental.....	153
4.6.3 – DéTECTEURS NIKA et NIKA2 de l'IRAM	154
Cryostat du détECTEUR NIKA2	154
Choix du supraconducteur	155
Matrice de détECTEURS et fréquences de mesure.....	156
4.7 – Bolomètre à KID (TKID) pour photons X.....	156
4.8 – DéTECTEURS à effet tunnel	158
4.8.1 – Modèle semi-conducteur.....	158
4.8.2 – DéTECTION par effet tunnel assisté	158
4.8.3 – DéTECTION par dissociation de paires	159
4.9 – DéTECTEURS à jonction tunnel Josephson (STJ)	161
Chapitre 5 – Introduction à l'électronique supraconductrice RSFQ	165
5.1 – Dispositifs à logique statique	165
5.1.1 – Cryotron à transition N/S.....	166
5.1.2 – Cryotron à jonction Josephson.....	167
5.1.3 – Ordinateur supraconducteur IBM	168
5.2 – La logique RSFQ	169
5.2.1 – Les impulsions SFQ.....	169
5.2.2 – Stockage d'informations	170
5.2.3 – Horloge de la logique RSFQ.....	171
5.2.4 – Nature des bits en électronique RSFQ	171
Rappel du bit classique	171
Bits en logique RSFQ	172
5.3 – Les dispositifs (<i>hardware</i>)	173
5.3.1 – Équivalence pendule mécanique/jonction Josephson	174
5.3.2 – Glissement 2π	176

5.3.3 – Équivalence mécanique d'une inductance	177
5.3.4 – Ligne JTL et son équivalence	177
5.3.5 – Fréquence d'horloge	179
5.3.6 – Fonctionnement des cellules (0/1)	179
Cellule (0/1) et système mécanique équivalent	179
Illustration de la règle R1	180
Règle R2 et jonction de blocage	181
5.4 – Un exemple : la porte «ET»	182
5.5 – Aspect énergétique de la cellule (0/1)	183
5.6 – Vers l'électronique RSFQ à jonctions π	184
5.7 – Une voie ouverte	185
Notations	187
Index	193